

# 7. 半导体存储器

7.1 存储器与寄存器

7.2 存储器的分类

7.3 随机存储器

7.4 只读存储器

# 一、半导体存储器与寄存器

存储器 是数字系统用来存储信息的存储部件，它和寄存器的区别主要在于：

## ① 存储时间

- **寄存器**：短时间存放，犹如车站的小件寄存处
- **存储器**：长时间存储，犹如工厂的仓库

## ② 工作速度

- **寄存器**：速度较快
- **存储器**：速度较慢

### ③ 容量与价格

- **寄存器**：集成度低，容量小，价格高
- **存储器**：集成度高，容量大，价格低

### ④ 应用

- **寄存器**：常用来临时存放少量数据，如CPU中的寄存器用来存储操作数和运算中间结果。
- **存储器**：常用来存储程序、数据和数表。

## 二、存储器的分类

根据信息存取方式的不同，可分为：



# 1、随机存储器 RAM (Random Access Memory)

## (1) 特点

A、随机读写 B、断电后信息丢失

## (2) 用途


用于需要经常随机修改存储单元内容的场合，用作数据存储器。

## (3) 分类

- DRAM：以MOS管栅、源极间的寄生电容存储信息，需要刷新。
- SRAM：以双稳态触发器存储信息，集成度低，价格高，不需要刷新。


## 2. 随机存取存储器（RAM）

### 随机存储器SRAM的基本结构

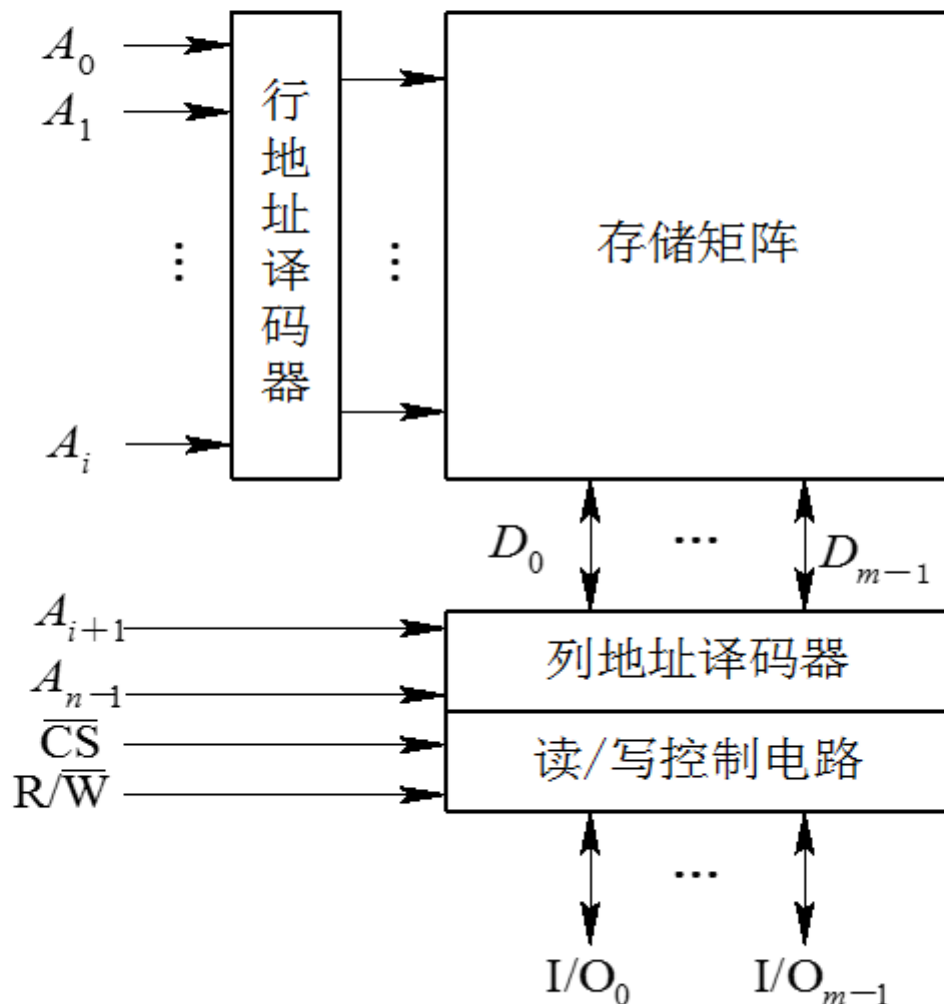


### 3. 存储器容量的扩展

#### (1) 位(数据位)的扩展

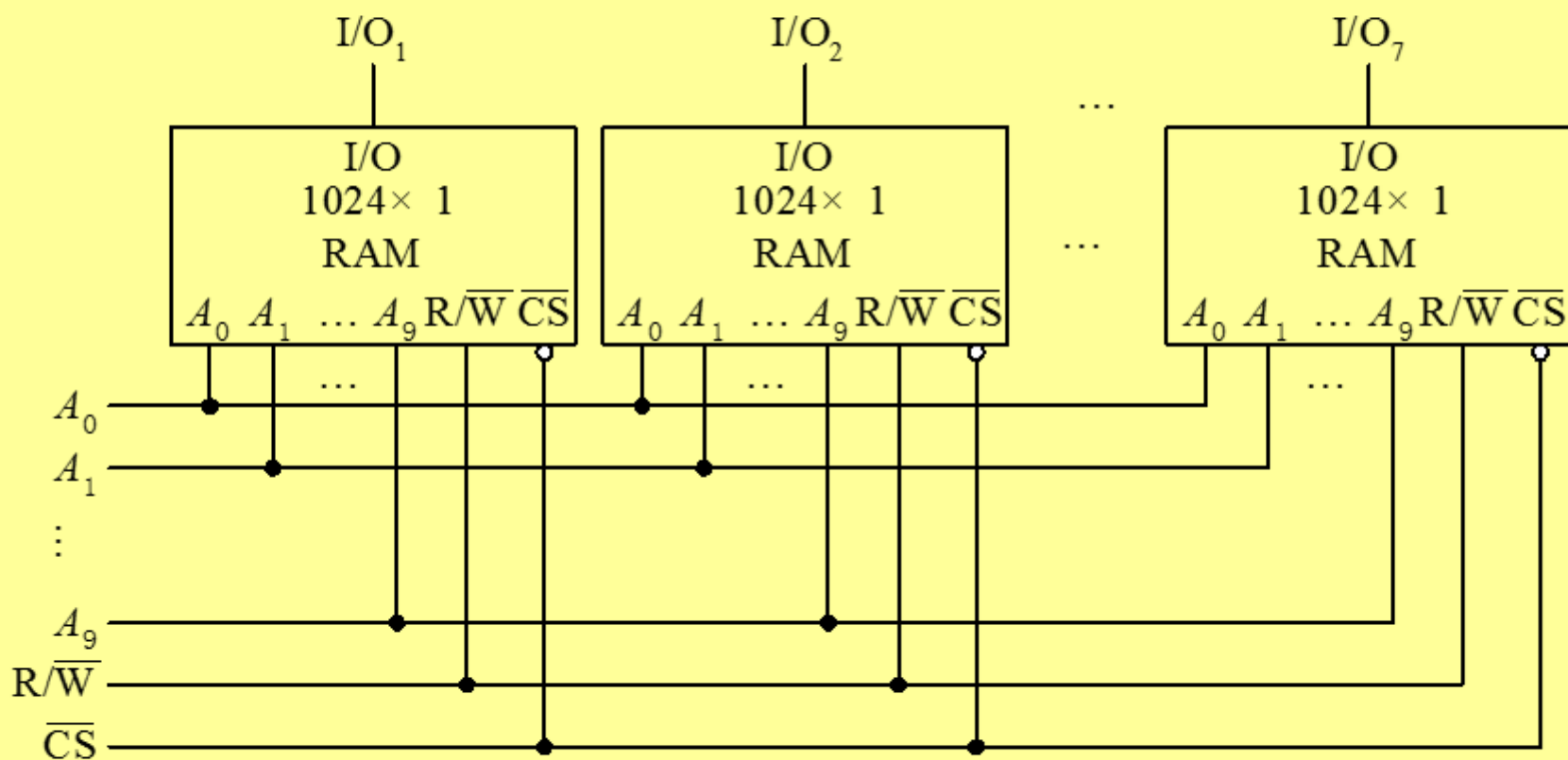

## (2) 字(地址数)的扩展

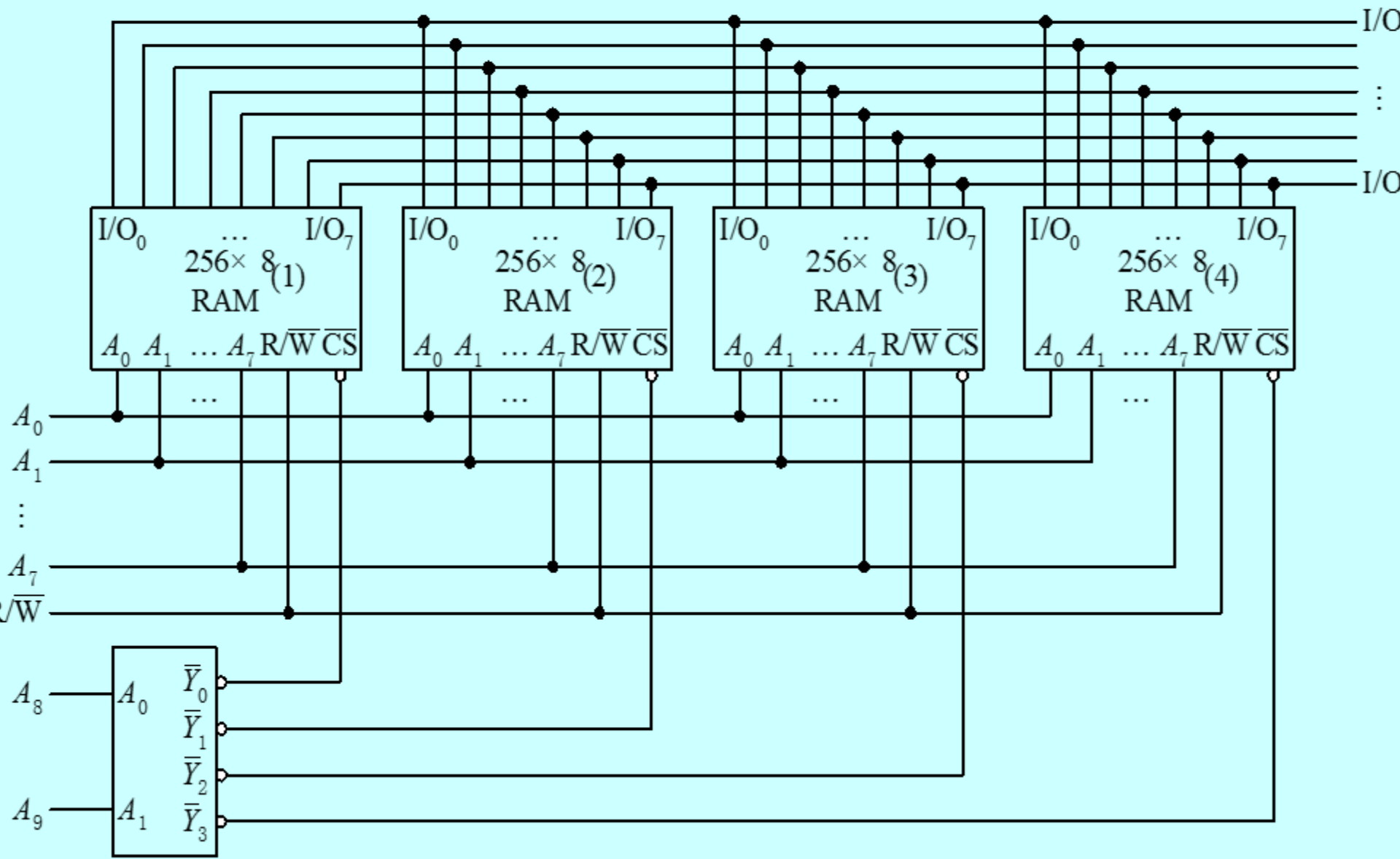



## 2、顺序存取存储器 SAM ( Sequential Access Memory )

### (1) 特点

A、顺序读写 B、断电后信息丢失

### (2) 用途

用于需要顺序读写存储单元内容的场合，如在CPU中用作堆栈，以保护程序断点和寄存器内容。

### 3、只读存储器 ROM (Read Only Memory)

#### (1) 特点

A、正常工作时，只能读出，不能写入；

B、断电后信息不丢失


#### (2) 用途


用于工作时不需要修改存储内容、断电后信息不能丢失的场合，如在计算机中用作程序存储器和常数表存储器。

### 三、静态随机存储器

SRAM 电路通常由 存储单元矩阵、地址译码器、读写控制电路 三部分构成。

结构框图

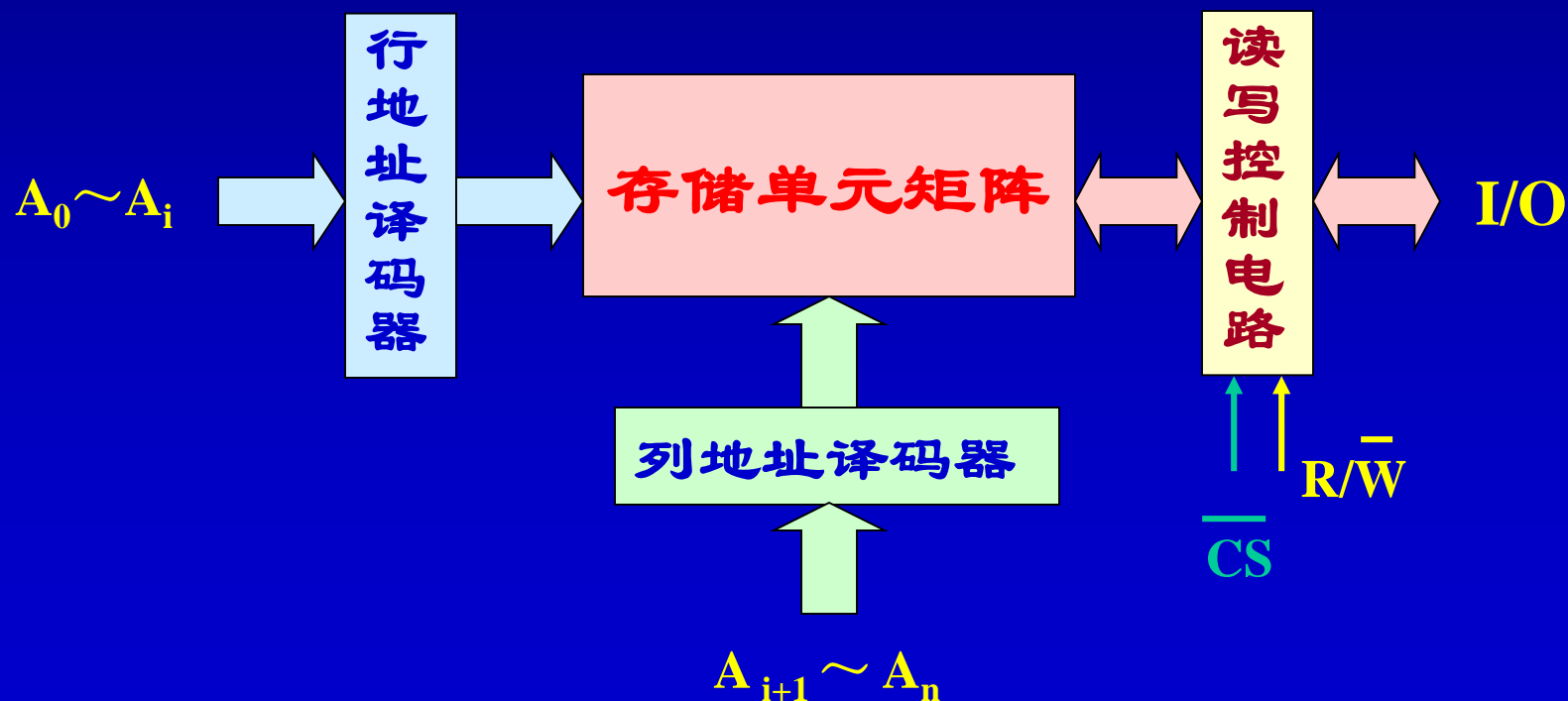


 

## A、存储单元矩阵

是RAM的核心，每个存储单元中存放着由若干位二进制数构成的“字”，“字”的二进制位数称为“字长”。


输入不同的地址码，可以选中不同的存储单元，并对该单元进行读写操作。

 

## B、地址译码器

存储器容量很大，地址线位数较多，直接对地址译码，地址译码器非常庞大。将地址码分为行地址和列地址两部分，用行地址译码器、列地址译码器分别译码（二维译码）。

只有同时被行地址译码器和列地址译码器选中的存储单元，才能进行读写操作。

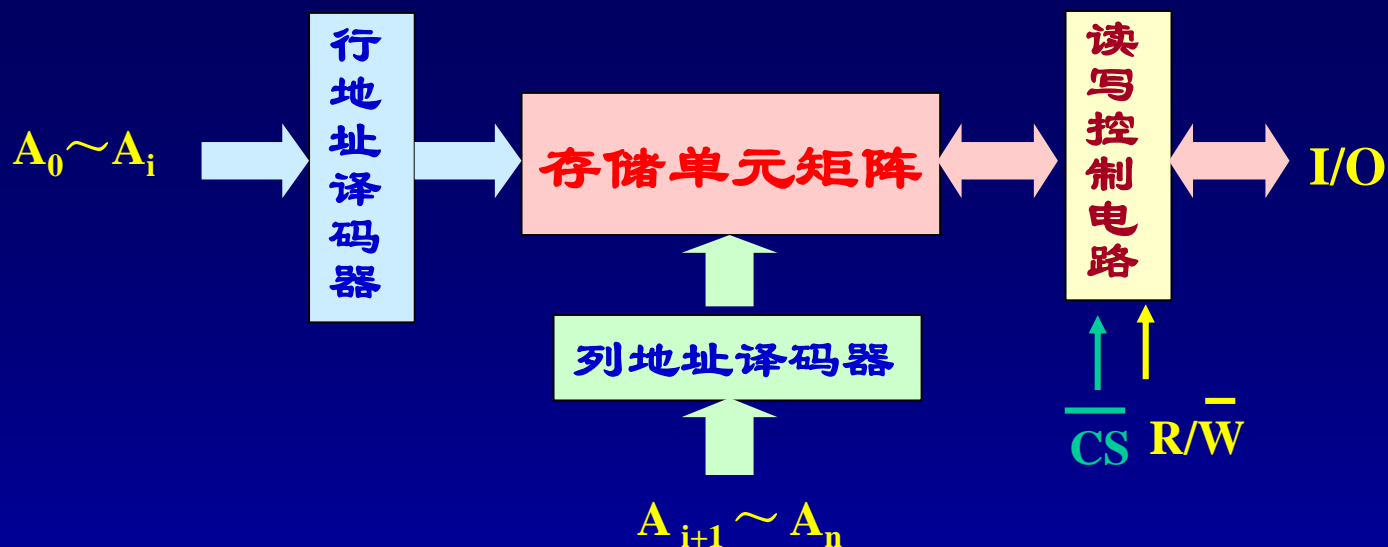

## C、读写控制电路

### ① 读写控制

$R/\overline{W}$   $\begin{cases} 1, & \text{表示从选中存储单元读取信息} \\ 0, & \text{表示向选中存储单元写入信息} \end{cases}$

### ② 片选控制


$\overline{CS}$   $\begin{cases} 0, & \text{芯片被选中, 可对选中单元进行读写操作} \\ 1, & \text{芯片未被选中, 数据线处于高阻状态} \end{cases}$

## 四、只读存储器 ROM

### 1、结构

ROM 的主体是一个不可编程的与阵列和一个可编程的或阵列

#### ① 与—或阵列结构

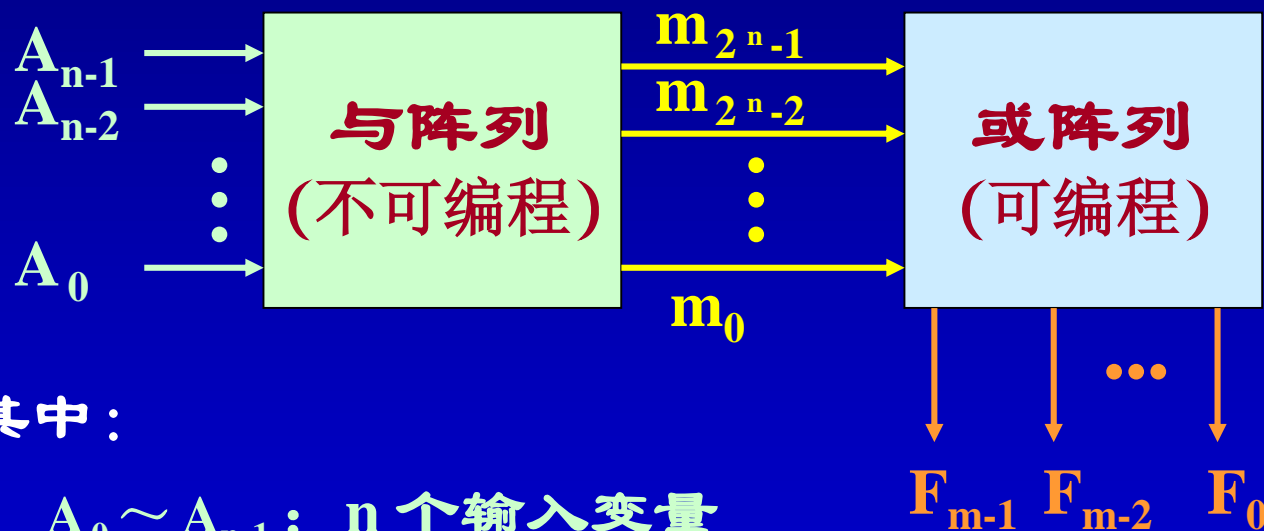


其中：

$A_0 \sim A_{n-1}$ ：  $n$  个输入变量

$m_0 \sim m_{2^n-1}$ ：  $2^n$  个最小项

$F_0 \sim F_{m-1}$ ：  $m$  个输出函数



## ② 存储器结构

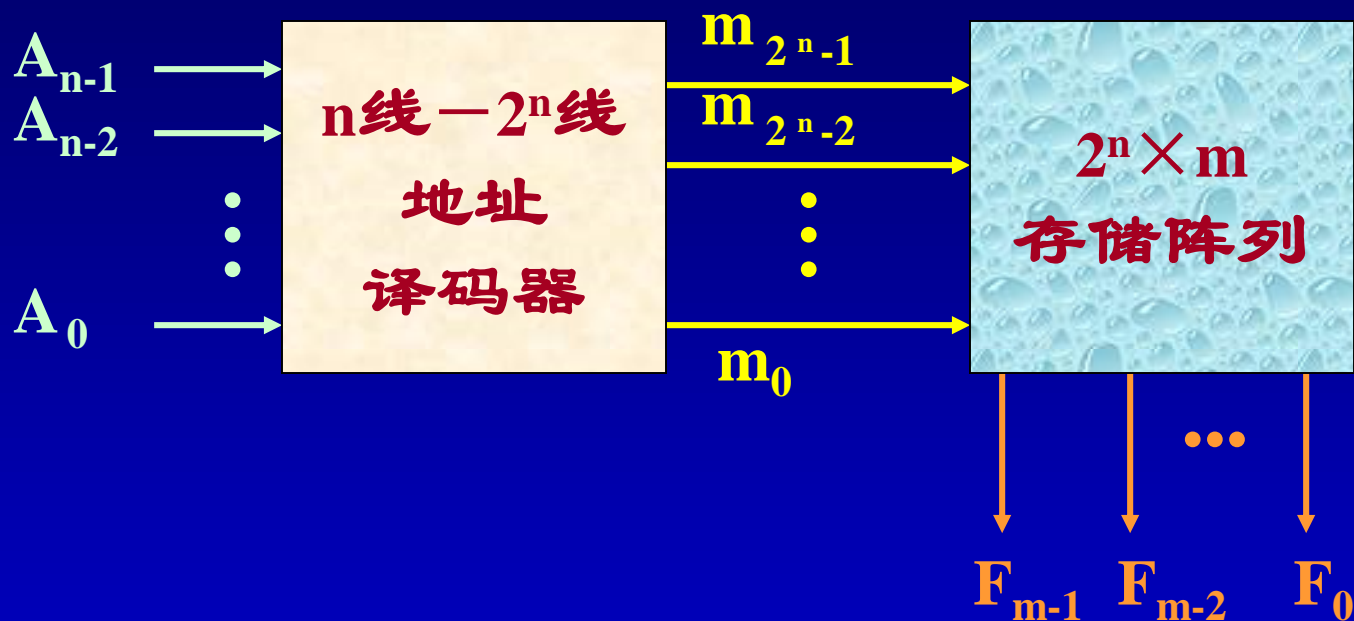

由于任何逻辑函数都可以写成 **最小项之和**的形式，  
因此，只要合理地对或阵列进行编程，ROM的这种结构  
可以实现任意 **$m$** 个 **$n$** 变量逻辑函数。



# 或阵列 (可编程)

  

## 连接表示法



固定  
连接



编程  
连接



不连接

## 2、ROM 的分类

### (1) 按制造工艺分类

{ 双极型  
MOS型：功耗低、集成度高，大容量ROM都采用MOS工艺制造。

### (2) 按编程工艺和擦除方法分类


#### A、固定ROM（掩模ROM）

在生产的最最后一道工序，将用户要求的数据“写入”存储器——掩模。

特点：出厂后不能被修改，不可编程


应用：量大、成熟产品

# 4×4 位 二极管 ROM

 

字线与位线 交叉点 上：  
接有二极管表示该位存“1”，  
无二极管表示存“0”。

# 4×4 位 MOS管 ROM

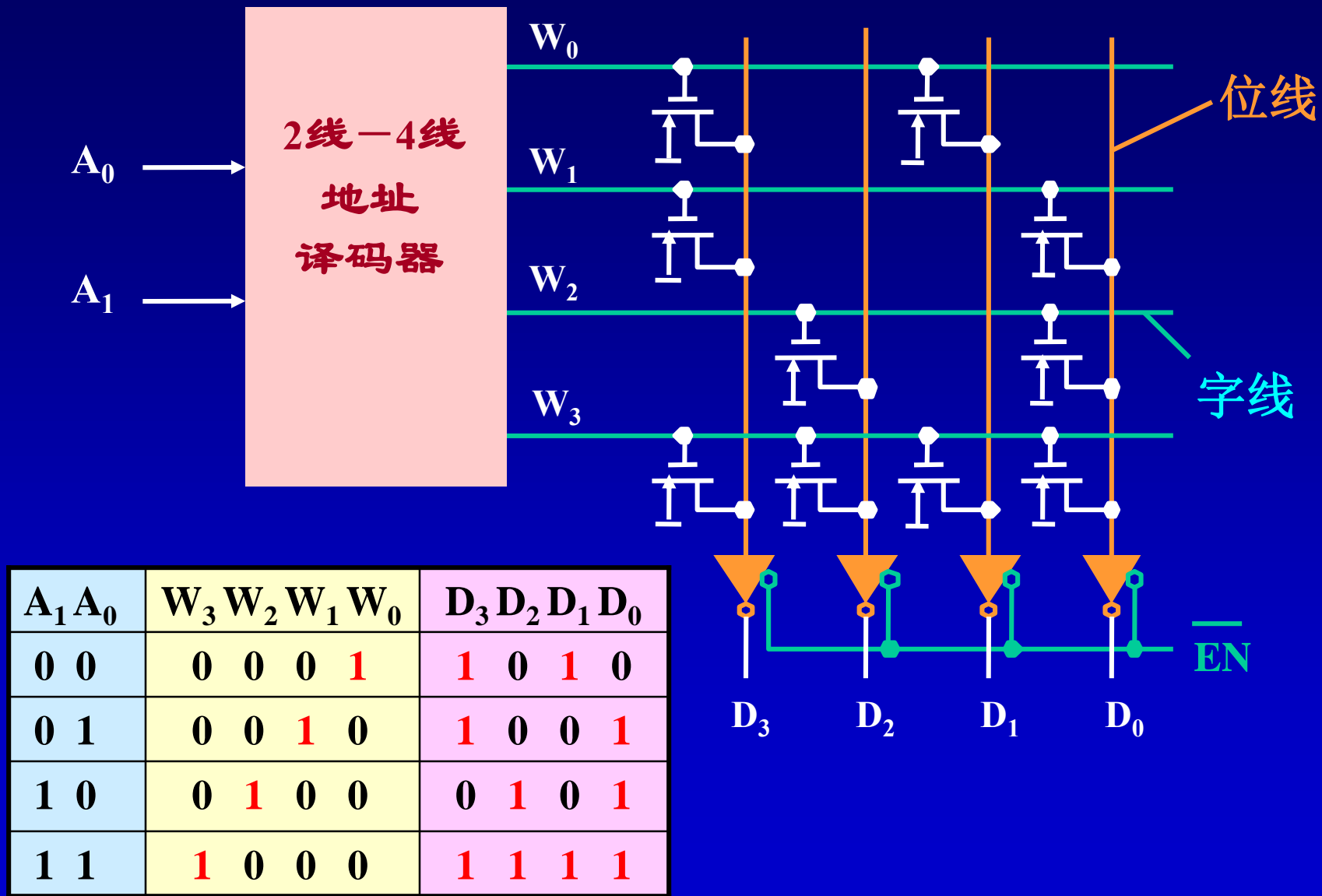


## B、可编程 ROM (PROM)

出厂前，在PROM存储阵列的**所有**字线与位线的交叉点上都制作了存储元件（二极管、三极管或MOS管），并使存储元件通过**熔丝**与位线相连。

**熔丝**：很细的**低熔点**合金丝，是最早的**编程元件**

## 4×4 位 二极管 PROM

 

PROM 出厂时，所有熔丝连通，相当于存储“1”


# 编程后的 PROM 存储阵列



## 一次性编程

用编程器给需要写入“0”的存储单元通电流，将对应熔丝熔断。

字线

 

A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	W <sub>3</sub> W <sub>2</sub> W <sub>1</sub> W <sub>0</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub> D <sub>0</sub>
0 0	0 0 0 1	1 0 1 0
0 1	0 0 1 0	1 0 0 1
1 0	0 1 0 0	0 1 0 1
1 1	1 0 0 0	1 1 1 1

## C、可擦除可编程 ROM (EPROM)

在结构上与 PROM 类似，只是采用了不同的存储元件和编程工艺。

EPROM {  
    **UVEPROM** (紫外线擦除) : 整片擦除  
    **E<sup>2</sup>PROM** (电擦除) : 擦除、写入同时进行  
    Flash Memory (闪存) : 快速擦除、写入



### 3、ROM 在组合逻辑设计中的应用

例1、试用ROM产生如下的一组多输出逻辑函数

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_1 = \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C \\ Y_2 = A\bar{B}C\bar{D} + BC\bar{D} + \bar{A}BCD \\ Y_3 = ABC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} \\ Y_4 = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + ABCD \end{array} \right.$$

解：

化为最小项之和的形式

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_1 = \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} = \Sigma m(2,3,6,7) \\ Y_2 = A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}BCD = \Sigma m(6,7,10,14) \\ Y_3 = ABC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} = \Sigma m(4,14) \\ Y_4 = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + ABCD = \Sigma m(2,15) \end{array} \right.$$


$$Y_1 = \Sigma m(2,3,6,7)$$

$$Y_3 = \Sigma m(4,14)$$

(P381 图7.5.2)

$$Y_2 = \Sigma m(6,7,10,14)$$

$$Y_4 = \Sigma m(2,15)$$

 

例2、试用PROM构造两位二进制数的乘法器

解：

分析：

输入：两个 2位 二进制数

被乘数  $(A_1 A_0)_2$     乘数  $(B_1 B_0)_2$

输出：4位 二进制数  $(D_3 D_2 D_1 D_0)_2$

则有： $(A_1 A_0)_2 \times (B_1 B_0)_2 = (D_3 D_2 D_1 D_0)_2$

# 乘法器真值表


	A <sub>1</sub> A <sub>0</sub> B <sub>1</sub> B <sub>0</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub> D <sub>0</sub>
0×0	0 0 0 0	0 0 0 0
0×1	0 0 0 1	
0×2	0 0 1 0	
0×3	0 0 1 1	
1×0	0 1 0 0	0 0 0 0
1×1	0 1 0 1	0 0 0 1
1×2	0 1 1 0	0 0 1 0
1×3	0 1 1 1	0 0 1 1

	A <sub>1</sub> A <sub>0</sub> B <sub>1</sub> B <sub>0</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub> D <sub>0</sub>
2×0	1 0 0 0	0 0 0 0
2×1	1 0 0 1	0 0 1 0
2×2	1 0 1 0	0 1 0 0
2×3	1 0 1 1	0 1 1 0
3×0	1 1 0 0	0 0 0 0
3×1	1 1 0 1	0 0 1 1
3×2	1 1 1 0	0 1 1 0
3×3	1 1 1 1	1 0 0 1

由真值表, 可得

$$\left\{ \begin{array}{l} D_3 = \Sigma m(15) \\ D_2 = \Sigma m(10, 11, 14) \\ D_1 = \Sigma m(6, 7, 9, 11, 13, 14) \\ D_0 = \Sigma m(5, 7, 13, 15) \end{array} \right.$$

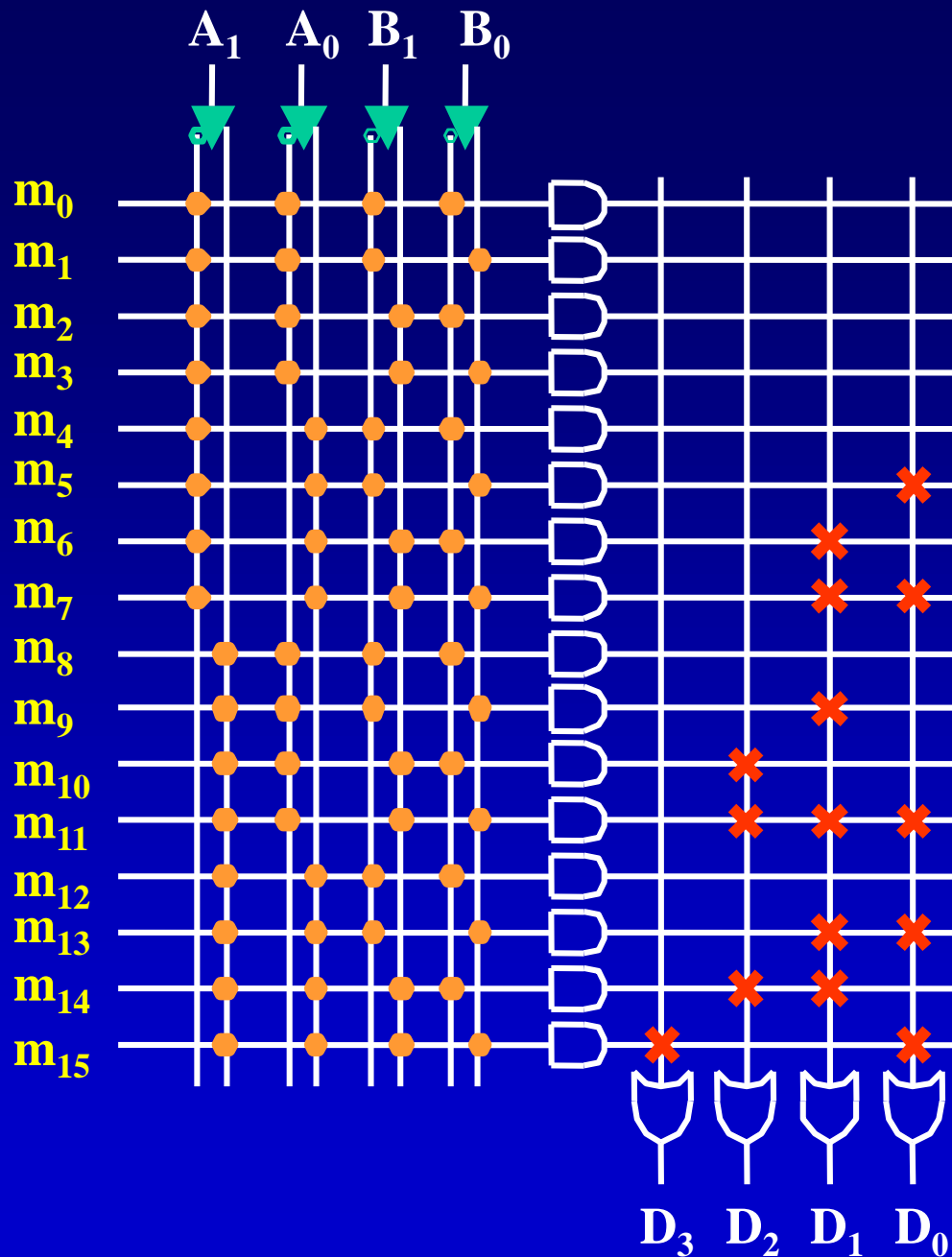只要将  $A_1 A_0 B_1 B_0$  按顺序作为PROM的地址, 把它们的乘积存放在相应的存储单元, 即可实现两个2位二进制数的乘法。



## 例2、用ROM实现二进制码转换为格雷码。

字	二进制码				格雷码			
	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	G <sub>3</sub>	G <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>0</sub>
W <sub>0</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0
W <sub>1</sub>	0	0	0	1	0	0	0	1
W <sub>2</sub>	0	0	1	0	0	0	1	1
W <sub>3</sub>	0	0	1	1	0	0	1	0
W <sub>4</sub>	0	1	0	0	0	1	1	0
W <sub>5</sub>	0	1	0	1	0	1	1	1
W <sub>6</sub>	0	1	1	0	0	1	0	1
W <sub>7</sub>	0	1	1	1	0	1	0	0
W <sub>8</sub>	1	0	0	0	1	1	0	0
W <sub>9</sub>	1	0	0	1	1	1	0	1
W <sub>10</sub>	1	0	1	0	1	1	1	1
W <sub>11</sub>	1	0	1	1	1	1	1	0
W <sub>12</sub>	1	1	0	0	1	0	1	0
W <sub>13</sub>	1	1	0	1	1	0	1	1
W <sub>14</sub>	1	1	1	0	1	0	0	1
W <sub>15</sub>	1	1	1	1	1	0	0	0


$$G_3 = \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$G_2 = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$G_1 = \sum m(2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$

$$G_0 = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14)$$

# 二进制码转换为格雷码的阵列图

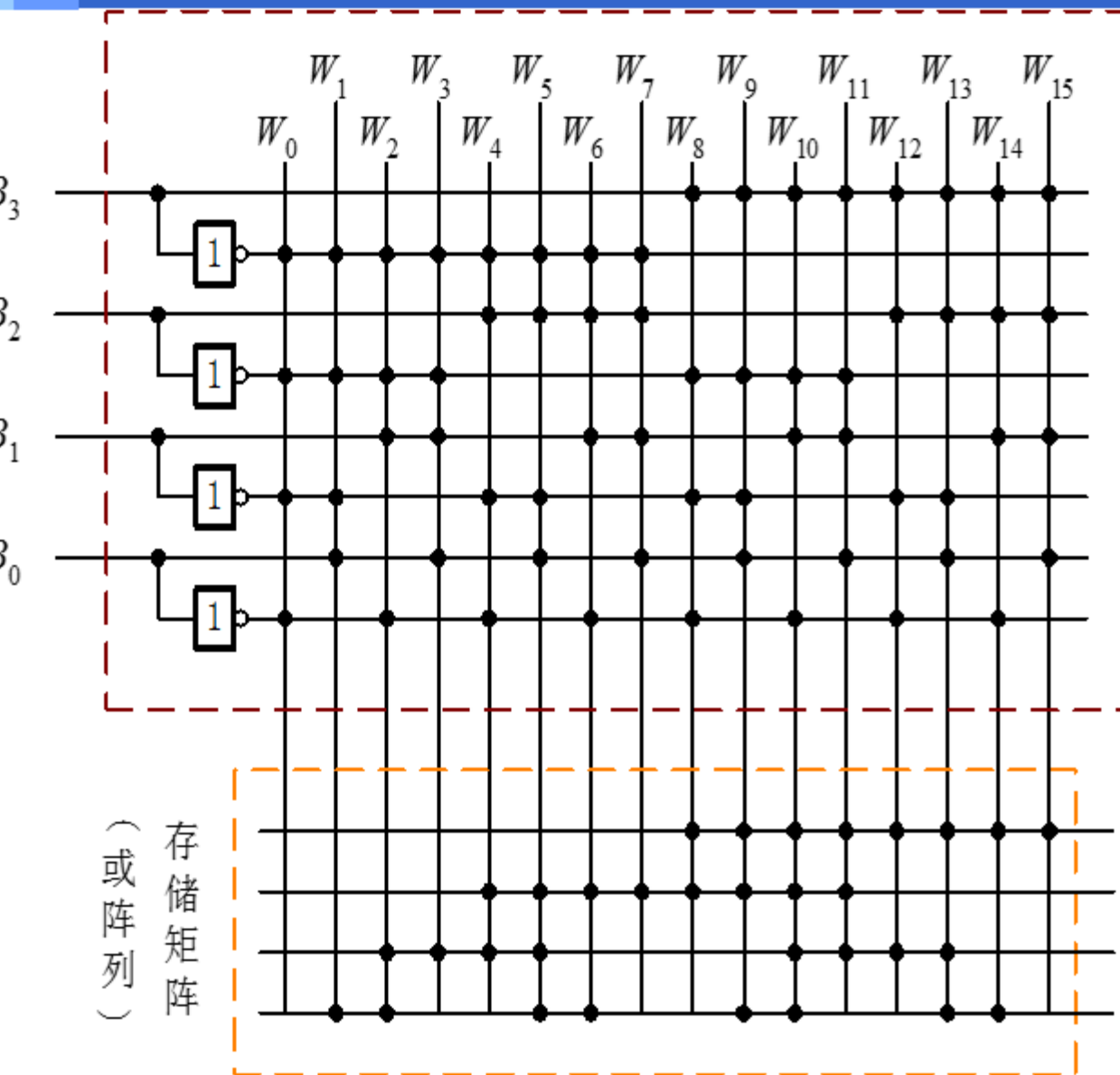

(a)


$$G_3 = \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$G_2 = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$G_1 = \sum m(2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$

$$G_0 = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14)$$

地址译码器  
(与阵列)

 

(b)

逻辑符号图